
Chương 4: Phân Tích Khối Nguồn

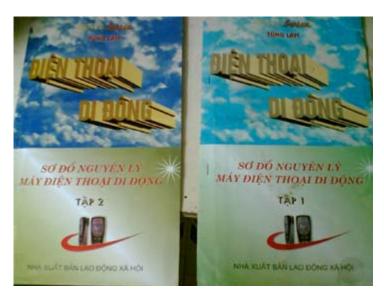
Bài-1: Phân tích khối nguồn NOKIA 3310

Nội dung: Mạch cấp nguồn V.BAT, Mạch cấp nguồn cho khối điều khiển và khối thu phát, Hoạt động mở và tắt nguồn, Ý nghĩa các chân IC trên khối nguồn.

Bạn hãy sử dụng quyển sơ đồ **Tập 1** dưới đây, mở trang đầu để ta phân tích khối nguồn **NOKIA 3310.**



a) Mach cấp nguồn V.BAT

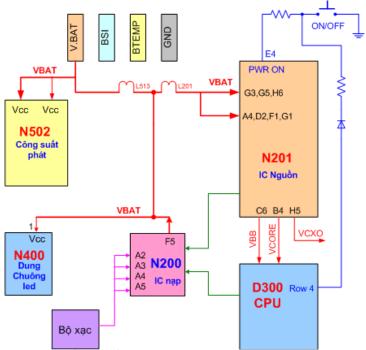


Mạch cấp nguồn V.BAT máy NOKIA 3310

- Nguồn V.BAT (3.6V) xuất phát từ dương Pin đi đến cấp nguồn trực tiếp cho 3 IC trên máy.
- V.BAT cấp nguồn trực tiếp vào IC công suất phát thong qua hai chân Vcc.
- V.BAT cấp trực tiếp vào chân Vcc của IC dung chuông Led.
- V.BAT cấp nguồn trực tiếp vào IC Nguồn thông qua các chân G3, G5, H6, A4, D2, F1, G1.
- IC nạp điều khiển dòng điện từ bộ xạc đi vào đường V.BAT để nạp lên Pin khi pin yếu.

Lưu ý:

- Khi máy bị chập nguồn V.BAT thì thông thường là chập một trong số các IC ăn nguồn trực tiếp như:
- IC khuếch đại công suất phát
- IC Nguồn
- IC Dung Chuông Led
- IC Nạp (IC nạp không tiêu thụ nguồn V.BAT nhưng có đầu ra bám vào nguồn V.BAT, khi IC này hỏng cũng gây chập nguồn V.BAT) => Trong các trường hợp chập nguồn V.BAT thì hư hỏng thuộc về IC khuếch đại công suất phát chiếm tới 80%.

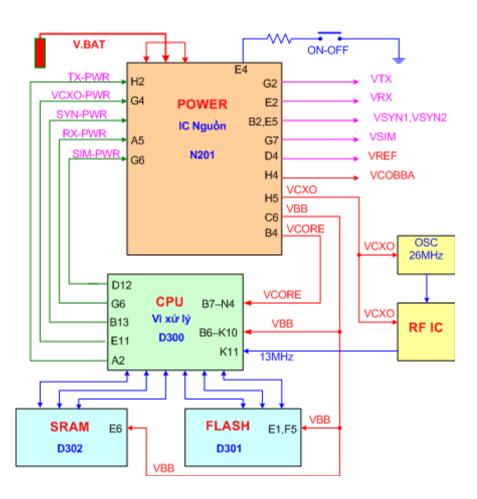b) Mạch cấp nguồn cho khối Vi xử lý và khối thu phát




c) Hoat động mở nguồn

- Khi bấm phím mở nguồn ON/OFF => IC Nguồn khởi động cho ra các điện áp khởi động cấp cho khối Vi xử lý bao gồm:
- VCXO (2,8V) cấp cho bộ dao động 26MHz và IC RF, dao động tạo ra được chia 2 qua IC cao tần để lấy ra 13MHz cấp xung Clock vào chân K11 CPU.
- VCORE (1,8V) cấp cho IC Vi xử lý.
- VBB (2,8V) cấp cho Vi xử lý và Memory.

- Lệnh Reset CPU đi theo đường PURX từ chân A5 IC nguồn.
- Khi có đủ các yếu tố:
- Có các điện áp cung cấp VCORE, VBB
- Có xung Clock 13MHz
- Có lệnh Reset
- => CPU sẽ hoạt động, CPU truy cập bộ nhớ để lấy ra phần mềm điều khiển máy và cho nguồn duy trì. (Thời gian có lệnh duy trì nguồn tương đối chậm sau 64ms, vì vậy bạn cần bấm và giữ phím trong khoảng thời gianđó).
- Nếu máy lỗi phần mềm, thì sau khi mở nguồn => màn LCD vừa sáng lên rồi tắt ngay, nguyên nhân là do CPU không lấy được phần mềm và không đưa ra lênh duy trì nguồn.
- Khi phần mềm tốt, CPU hoạt động và đưa ra các lệnh điều khiển trở lai điều khiển IC nguồn.
- Lệnh TX-PWR điều khiển mở nguồn VTX cấp nguồn cho kênh phát.
- Lênh RX-PWR điều khiển mở nguồn VRX cấp nguồn cho kênh thu.
- Lệnh SYN-PWR điều khiển mở nguồn VSYN1 cấp cho bộ dao động nội VCO.
- Lệnh SIM-PWR lệnh mở nguồn cấp cho SIM Card.
- VREF điện áp chuẩn cấp cho IC RF(N500) và IC mã âm. tần (N100)
- VCOBBA cấp nguồn cho IC COBBA (N100).

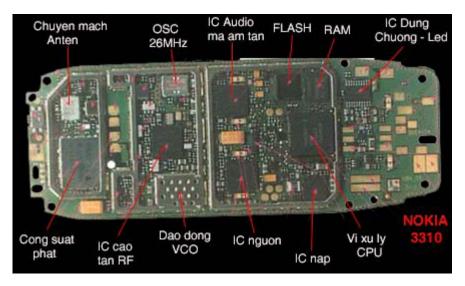d) Hoat đông tắt nguồn:

• Khi máy đang hoạt động, điện áp chân F2 của CPU có mức cao, nếu ta bấm phím ON/OFF và giữ > 64ms => khi đó điện áp chân (F2) CPU đi qua Diode V414 qua R402 qua công tắc thoát xuống mass => CPU cho lệnh tắt nguồn. Nếu thời gian bấm phím < 64ms thì chương trình thoát ra ngoài.



e) Ý nghĩa các chân IC

• Các chân IC Nguồn N201

		_
-	TX-PWR PWR ON	ı.
-		ŀ
-	VCXO-PWR PURX	ŀ
-	VXO CCONT-CS	ŀ
-		ŀ
-	SIM-I/O	ŀ
-	VTX SIM-CLK	ŀ
-	SIM-RST	ŀ
-	SIM-DET	ŀ
-	VRX SIM-PWR	ŀ
-	V-SIM	ŀ
-	SIM-DAT	ŀ
-	VSYN2 SIM-RST	ŀ
-	VSYN1 SIM-CLK	ŀ
-	IC Nguồn	ŀ
1		ŀ
-	VCP N201	ŀ
1	VREF	ŀ
1	GENSIO-DAT	ŀ
1	GENSIO-CLK	ŀ
-	VCOBBA SLEEPCLK	ŀ
1	CRA	
-	VCORE CRB	
1	PWMOUT	ŀ
1	ICHAR	ľ
1	VBB VCHAR	
1	VBAT	ŀ
-1	l BSI	
	BTEMP	ŀ



Ý nghĩa các chân của IC Nguồn - N201

TX-PWR - Điều khiển mở nguồn cho kênh phát

SYN-PWR - Điều khiển mở nguồn cho các mạch dao động

VCXO-PWR - Lênh báo về CPU

VXO - Nguồn cấp cho mạch dao động 26MHz (2,8V)

VTX - Nguồn cấp cho kênh phát (2,8V)

VSYN2 - Nguồn cấp cho IC cao tần RF (2,8V)

VSYN1 - Nguồn cấp cho mạch dao động VCO - G500 (2,8V)

VCP - Nguồn DC5V cấp cho IC cao tần RF (4,7V)

VREF - Mức áp chuẩn (1,5V)

VCOBBA - Nguồn cấp cho IC mã âm tần - IC COBBA (2,8V)

VCORE Nguồn cấp cho CPU (1,8V)

VBB - Nguồn cấp cho CPU, Memory, IC COBBA (2,8V)

PWR-ON - Lênh mở nguồn Power On

CCONT-INT - Lênh duy trì nguồn

PURX - Lênh cho khởi đông IC vi xử lý

CCONT-CS - Lênh chon chíp trong IC nguồn .

SIM-I/O - Đường trao đổi dữ liêu với SIM Card

SIM-CLK - Xung đồng hồ

SIM-RST - Lệnh Reset - Reset SIM Card

SIM-DET - Lệnh dò xem máy gắn SIM Card chưa

SIM-PWR - Lệnh cấp điện đúng loại cho SIM Card

V-SIM - Nguồn nuôi DC cấp điển cho SIM Card

SIM-DAT - Trao đổi dữ liêu với SIM Card

SIM-RST - Lênh Reset cho SIM Card


SIM-CLK - Xung đồng hồ làm nhịp truyền dữ liệu

GENSIO-DAT - Đường trao đổi dữ liêu với Vi xử lý

GENSIO-CLK - Xung đồng hồ làm nhịp truyền dữ liệu


SLEEP-CLK - Gửi tín hiệu 32KHz làm xung đồng hồ đếm thời gian CRA - Chân thạch anh 32KHz - thach anh thời gian thực CRB - Ra chân thạch anh 32KHz
PWM OUT - Ngõ ra tín hiệu điều biến độ rộng kiểm soát mạch nạp ICHAR - Kiểm soát dòng điện nạp vào Pin VCHAR - Kiểm soát điện áp nạp vào Pin VBAT - Chân cấp nguồn V.BAT - Nguồn Pin BSI - Chân báo dung lượng Pin BTEMP - Chân báo nhiệt độ Pin

Các chân IC Nạp N200

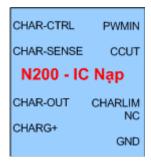

CHAR-CTR - Lệnh kiếm soát mạch nạp điện cho Pin CHAR-SENSE - Điện áp cảm biến theo dõi quá trình nạp điện cho Pin CHAR-OUT - Điện áp từ IC nạp đi ra đường V.BAT để nạp lên Pin PWMIN - Xung điều biế độ rộng điều khiển quá trình nạp Pin CCUT - Cắt mạch nạp - Charger Cut CHARLIM - Giới hạn hoạt động của mạch nạp CHARG+ - Chân điện vào từ nguồn Adapter NC - No Connect - không kết nối GND - Ground - tiếp đất .

Các chân IC Dung - Chuông - Led - N400

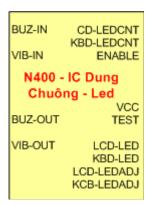

BUZZ-IN - Lệnh cho báo cuộc gọi bằng chuông
VIB-IN - Lệnh cho báo cuộc gọi bằng dung
BUZ-OUT - Điện áp ra điều khiển chuông
VIB-OUT - Điện áp ra cấp cho Moto dung
LCD-LEDCNT - Lệnh điều khiển các Led chiếu sáng đèn hiển thị
KBD-LEDCNT - Lệnh đều khiển chiếu sáng bàn phím bấm số
ENABLE - Lênh cho phép IC hoạt đông

VCC - Nguồn nuôi của IC Dung Chuông Led

TEST - Chân kiểm tra IC

LCD-LED - Đóng mở dòng cấp cho các LED đèn hiển thi

KBD-LED - Đóng mở dòng cấp cho các LED chiếu sang phím

LCD-LEDADJ - Chỉnh mức sáng của đèn LED chiếu sang màn hình


KCB-LEDADJ - Chỉnh mức sáng của đèn LED chiếu sáng bàn Phím


Bài-2: Phân tích khối nguồn NOKIA 8210

Nội dung: Phân tích khối nguồn NOKIA 8210, Mạch cấp nguồn V.BAT, Mạch cấp nguồn cho khối Vi xử lý, Mạch cấp nguồn cho khối thu phát sóng .

Bạn hãy sử dụng quyển sơ đồ Tập 2 dưới đây, mở trang đầu để ta phân tích khối nguồn NOKIA 8210

a) Mach cấp nguồn V.BAT

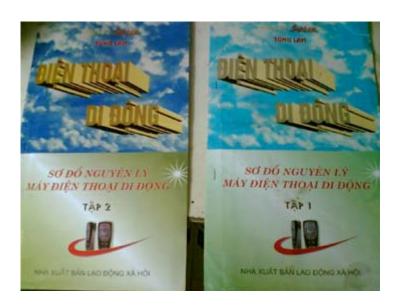

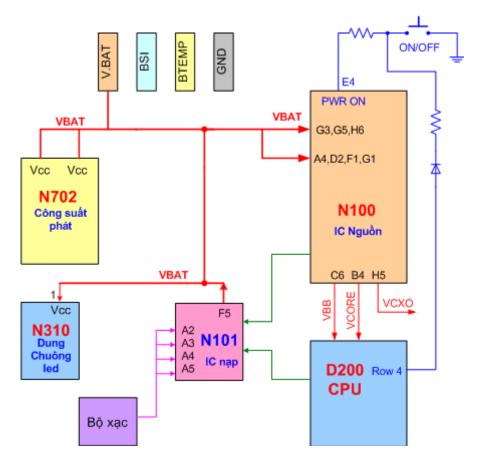


Mạch cấp nguồn V.BAT máy NOKIA 8210

- Nguồn V.BAT (3.6V) xuất phát từ dương Pin đi đến cấp nguồn trực tiếp cho 3 IC trên máy.
- V.BAT cấp nguồn trực tiếp vào IC công suất phát thong qua hai chân Vcc.
- V.BAT cấp trực tiếp vào chân Vcc của IC dung chuông Led.
- V.BAT cấp nguồn trực tiếp vào IC Nguồn thông qua các chân G3, G5, H6, A4, D2, F1,G1.
- IC nạp điều khiển dòng điện từ bộ xạc đi vào đường V.BAT để nạp lên Pin khi pin yếu.

Lưu ý:

- Khi máy bị chập nguồn V.BAT thì thông thường là chập một trong số các IC ăn nguồn trực tiếp như
- IC khuếch đai công suất phát N702
- IC Nguồn N100
- IC Dung Chuông Led N301
- IC Nạp N101 (IC nạp không tiêu thụ nguồn V.BAT nhưng có đầu ra bám vào nguồn V.BAT, khi IC này hỏng cũng gây chập nguồn V.BAT) => Trong các trường hợp chập nguồn V.BAT thì hư hỏng thuộc về IC khuếch đại công suất phát chiếm tới 80%.

b) Mạch cấp nguồn cho khối Vi xử lý

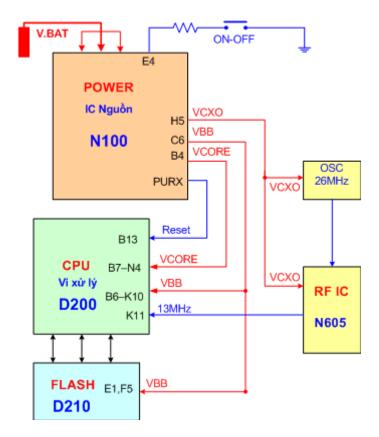


c) Hoat đông mở nguồn


- Khi bấm phím mở nguồn ON/OFF => IC Nguồn khởi động cho ra các điện áp khởi động cấp cho khối Vi xử lý bao gồm:
- VCXO (2,8V) cấp cho bộ dao động 26MHz và IC RF, dao động tạo ra được chia 2 qua IC cao tần để lấy ra 13MHz cấp xung Clock vào chân K11 CPU.
- VCORE (1,8V) cấp cho IC Vi xử lý.
- VBB (2.8V) cấp cho Vi xử lý và Memory.
- Lệnh **Reset CPU** đi theo đường PURX từ chân A5 IC nguồn đến chân B13 CPU để khởi động cho CPU.
- Khi có đủ các yếu tố
- Có các điện áp cung cấp VCORE, VBB
- Có xung Clock 13MHz
- Có lênh Reset
- => CPU sẽ hoạt động, CPU truy cập bộ nhớ để lấy ra. Phần mềm điều khiển máy và cho nguồn duy trì. (Thời gian có lệnh duy trì nguồn tương đối chậm sau 64ms, vì vậy bạn cần bấm và giữ phím trong khoảng thời gianđó)
- Nếu máy lỗi phần mềm, thì sau khi mở nguồn => màn LCD vừa sáng lên rồi tắt ngay, nguyên nhân là do CPU không lấy được phần mềm và không đưa ra lênh duy trì nguồn.
- Khi phần mềm tốt, CPU hoạt động và đưa ra các lệnh điều khiển trở lại điều khiển IC nguồn.

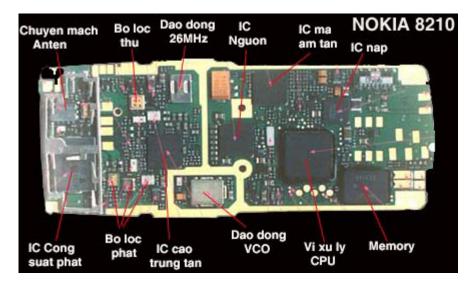d) Hoat đông tắt nguồn:

• Khi máy đang hoạt động, điện áp chân F2 của CPU có mức cao, nếu ta bấm phím ON/OFF và giữ > 64ms => khi đó điện áp chân (F2) CPU đi qua Diode V360 qua R374qua công tắc thoát xuống mass => CPU cho lệnh tắt nguồn. Nếu thời gian bấm phím < 64ms thì chương trình thoát ra ngoài.



e) Mach cấp nguồn cho khối thu phát

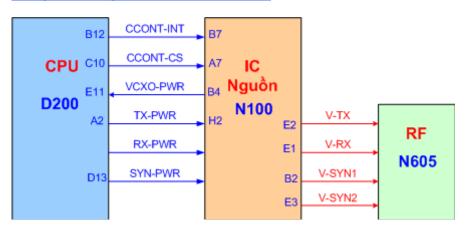

- Vi xử lý đưa ra các lệnh quay lại điều khiển IC nguồn bao gồm:
- + CCONT-INT Lệnh duy trì nguồn
- + CCONT-CS Lệnh mở nguồn
- + VCXO-PWR Kiểm tra nguồn
- + TX-PWR Lênh mở nguồn điều khiển kênh phát
- + RX-PWR Lênh mở nguồn điều khiển kênh thu
- + SYN-PWR Lênh mở nguồn cấp cho dao động.
- Các điện áp được điều khiển bởi CPU đó là:

V-TX - Điện áp cấp cho kênh phát

V-RX - Điện áp cấp cho kênh thu

V-SYN1 - Điện áp cấo cho bộ dao động nội VCO

f) Ý nghĩa các chân IC nguồn

•Các chân IC Nguồn N100:

SIMI/OC		
SIM-PWR		
SIMIF-RST		
SIMIF-CLK		
SIMIF-DAT		
VSIM		
SIM-RST		
SIM-DAT		
SIM-CLK		
CCONT-INT		
CCONT-CS		
PURX		
IC Nguồn		
SLEEPCLK		
CRA		
CRB		
OFNIO UO		
GENS-I/O		
GENS-CLK EAD		
EAD		
VSV2		
VSV2 VSV3		
VSV4		
V3V4		
BSI		
BTEMP		



Ý nghĩa các chân của IC Nguồn - N100:

VCXO-PWR - Lệnh báo về CPU

TX-PWR - Điều khiển mở nguồn cho kênh phát

VCXO - Nguồn cấp cho mạch dao động 26MHz (2,8V)

VRX - Nguồn cấp cho kênh thu

VSYN1 - Nguồn cấp cho mạch dao động VCO - G500 (2,8V)

VSYN2 - Nguồn cấp cho IC cao tần RF (2,8V)

VTX - Nguồn cấp cho kênh phát (2,8V)

VCP - Nguồn DC5V cấp cho IC cao tần RF (4,7V)

VREF - Mức áp chuẩn (1,5V)

VCOBBA - Nguồn cấp cho IC mã âm tần - IC COBBA (2,8V)

VBB - Nguồn cấp cho CPU, Memory, IC COBBA (2,8V)

VCORE - Nguồn cấp cho CPU (1,8V)

VCHAR - Kiểm soát điện áp nap vào Pin

ICHAR - Kiểm soát dòng điện nap vào Pin

PWM OUT - Ngõ ra tín hiệu điều biến độ rộng kiểm soát mạch nạp

PWR-ON - Lênh mở nguồn Power On

SIM-I/O - Đường trao đổi dữ liệu với SIM Card

SIM-PWR - Lệnh cấp điện đúng loại cho SIM Card

SIM-RST - Lệnh Reset cho SIM Card

SIM-CLK - Xung đồng hồ

SIM-DAT - Trao đổi dữ liệu với SIM Card

V-SIM - Nguồn nuôi DC cấp điện cho SIM Card

CCONT-INT - Lênh duy trì nguồn

CCONT-CS - Lênh chon chíp trong IC nguồn .

PURX - Lệnh cho khởi động IC vi xử lý

SLEEP-CLK - Gửi tín hiệu 32KHz làm xung đồng hồ đếm thời gian

CRA - Chân thạch anh 32KHz - thach anh thời gian thực

CRB - Ra chân thạch anh 32KHz

BSI - Chân báo dung lượng Pin

BTEMP - Chân báo nhiệt độ Pin


Bài-3: Phân tích khối nguồn NOKIA 6610

Nội dung: Phân tích khối nguồn cho máy NOKIA 6610 dòng DCT4 màn hình mầu, Phân biệt khối nguồn giữa các dòng máy, Khái niệm về dòng máy.

- NOKIA 6610 là dòng DCT4 màn hình mầu có bổ xung một số chức năng như đài FM.
- Kiểu dáng đẹp và bền được người tiêu dùng ưa chuộng.
- Về mạch máy NOKIA 6610 bố trí đơn giản gọn nhẹ, IČ mã âm tần và IC Dung chuông led được tích hợp trong IC nguồn.




NOKIA 6610

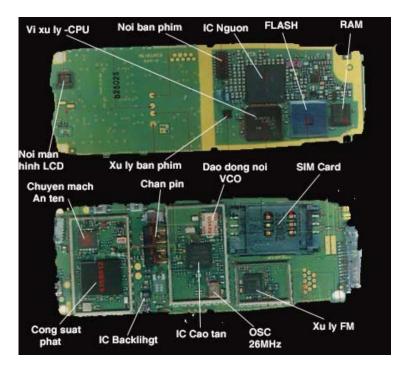


Ånh chụp mạch in NOKIA 6610

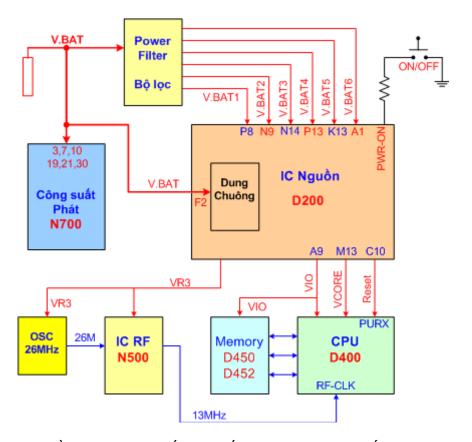1. Mạch cấp nguồn V.BAT và nguồn Khởi động



- Nguồn V.BAT được cấp trực tiếp vào IC KĐ công suất phát và đi qua bộ lọc Power Filter để cấp vào nhiều chân của IC Nguồn thông qua các đường V.BAT1, V.BAT2, V.BAT3, V.BAT4, V.BAT5, V.BAT6.
- IC Dung chuông tích hợp trong IC nguồn và cũng được nuôi trực tiếp bằng nguồn V.BAT.
- Khi ta bật công tắc nguồn => IC Nguồn khởi động cho ra các điện áp khởi động cấp cho khối Vi xử lý bao gồm:
- + Điện áp VCORE
- + Điện áp VIO (Thay cho VBB của các dòng máy khác)
- + Điện áp VR3 (Thay cho VCXO ở các dòng máy khác)
- Sau khi được cấp nguồn, bộ dao động 26MHz dao động và đi qua IC RF để chia tần lấy ra 13MHz tạo xung Clock cấp cho CPU.
- Khi CPU có đủ các vếu tố là :
- Có điện áp VCORE 1,8V
- Có điện áp VIO 2,8V
- Có xung CLK 13MHz (Clock)
- Có lệnh khởi động Reset
- => CPU sẽ hoạt động và truy cập vào Memory để lấy ra phần mềm điều khiển máy, nếu:
- Memory tốt và có nguồn VIO cấp.
- Phần mền tốt.
- => Thì CPU sẽ cho lệnh duy trì nguồn, đồng thời cho ra các lệnh điểu khiển khối thu phát hoạt động.

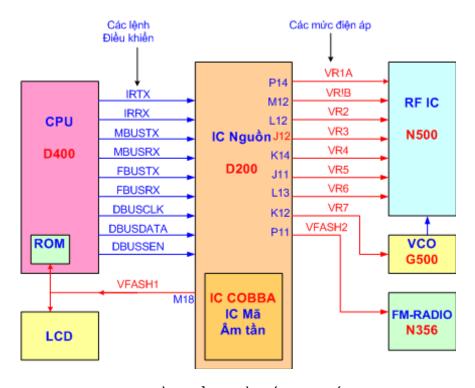

Mạch điều khiển nguồn cấp cho khối thu phát

- Khi CPU hoạt động, nó đóng vai trò điều khiển các điện áp cấp cho khối thu phát, các lệnh điều khiển quay lại IC nguồn để điều khiển mở ra các điện áp cấp cho IC Cao tần, bộ dao động nội, bô thu đài FM, với các điên áp và chức năng như sau:
- + Điện áp VR1A: Cấp nguồn cho vòng khoá pha của mạch dạo động nội.
- + VR1B: Cấp nguồn cho các mạch khuếch đại cao tần.
- + VR2: Cấp nguồn cho mạch trộn sóng cao tần GSM.
- + VR3: Cấp nguồn cho mạch dao động và khuếch đại, chia tần 26MHz.
- + VR4 Cấp nguồn cho mạch trôn sóng cao tần DCS.
- + VR5 cấp cho mạch KĐ đêm VCO và tách song.
- + VR6 Cấp nguồn cho mạch đồng bộ.
- + VR7 Cấp cho bộ dao động nội VCO.
- + VFLASH1 cấp cho bô nhớ ROM và màn hình LCD.
- + VFLASH2 cấp cho mạch thu sóng Radio FM.

2. Vai trò của IC nguồn trong máy

- IC nguồn đóng vai trò quan trong với sự hoạt động của máy
- => Cấp nguồn cho khối điều khiển (CPU + Memory) hoạt động
- => Cấp nguồn cho khối Thu phát sóng hoạt động.
- Vì vậy hư hỏng IC nguồn hay chân IC không tiếp xúc tốt có thể gây ra các hiện tượng.
- => Máy không mở được nguồn (Do thiếu điện áp nuôi cho khối điều khiển CPU & Memory)
- => Máy không có sóng do mất một trong các điện áp cấp cho khối thu phát.

3. Phân biệt giữa nguồn dòng DCT3 và dòng DCT4

Các điện áp khởi động (Cấp cho khối điều khiển):

- Dòng DCT3: VCXO, VCORE, VBB
- Dòng DCT4: VR3, VCORE, VIO

Các điện áp Điều khiển (Cấp cho khối Thu Phát):

- Dòng DCT3: V-RX, V-TX, VSYN1, VSYN2, VPP, VREF.
- Dòng DCT4: VR1A, VR1B, VR2, VR4, VR5, VR6.

4. Khái niệm về các dòng máy


- Máy NOKIA được chia làm các dòng máy như:
- Dòng DCT3: Là dòng máy màn hình đen trắng.
- Dòng DCT4: Là dòng máy màn hình mầu (Tuy nhiên vẫn có một số đời máy là đen trắng).
- Dòng WD2: Đây là các máy đời cao chạy bằng hệ điều hành SYMBIAN và thường có thể nhớ.
- Dòng BB5: Là các dòng đời cao gần đây.
- Các máy cùng một dòng thì thường có những điểm giống nhau, các linh kiện có thể cùng chủng loại, các mức điện áp và ký hiệu giống nhau (Ở trên là một ví dụ)
- Để biết máy nào thuộc dòng gì bạn hãy mở giao điện chạy phần mềm ra và kích vào dòng máy => các máy cùng dòng sẽ được liệt kê toàn bộ .

Bài-4: Phân Tích nguồn SAMSUNG SGH-2400


Nội dung: Đặc điểm của nguồn SAMSUNG , Phân tích mạch nguồn SAMSUNG SGH-2400, Chú thích ký hiệu một số linh kiên trên sơ đồ .

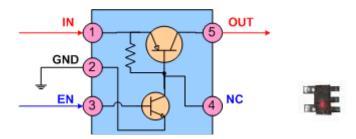1. Đặc điểm của nguồn SAMSUNG

• Nguồn SAMSUNG thường không sử dụng IC mà sử dụng các đèn bán dẫn kép để mở - chia - và ổn áp nguồn.



Đèn bán dẫn kép 5 chân

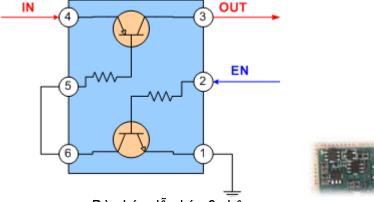


Đèn bán dẫn kép 6 chân

- Nguồn có sử dụng IC nâng áp để cho máy có thể duy trì sự hoạt động khi nguồn Pin bị yếu.
- Mạch dao động OSC tạo ra 13MHz và đưa thẳng vào CPU làm xung Clock.
- Chú thích các chân rắc cắm nguồn dưới máy:



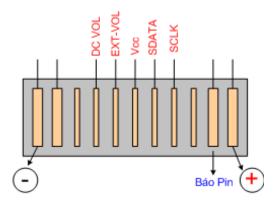
Khi bạn nạp Pin hay cấp dòng từ đồng hồ dòng hoặc khi nạp phần mềm cho máy, bạn thường cắm rắc như trên, dưới dây là tác dụng của các chân.




+ và - là nguồn trong thông với chân Pin. **DC VOL** Là chân nhận nguồn ngoài lấy từ rắc cắm của đồng hồ dòng. **EXT-VOL** Chân nhận điện áp để xạc Pin. **Vcc** Chân nhận điện áp khi chạy phần mềm. **SDATA** Truyền dữ liệu khi nạp phần mềm. **SCLK** Xung Clock khi nạp phần mềm.

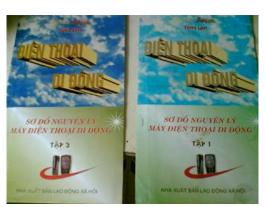2. Phân tích mạch nguồn SAMSUNG SHG-2400/2488

• Bạn hãy sử dụng quyển sơ đồ **Tập 2** lật đến trang Sơ đồ nguyên lý máy **SAMSUNG SHG 2400/2488** để ta phân tích.



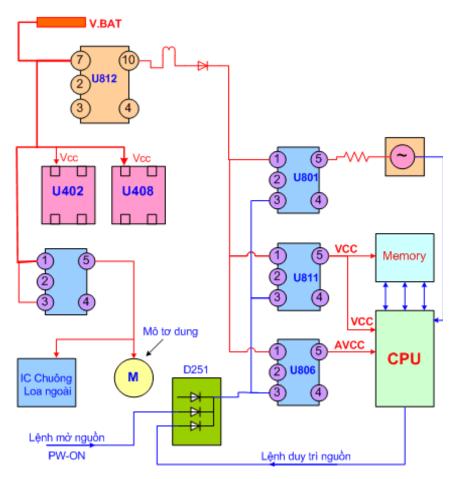• Mạch cấp nguồn V.BAT và nguồn điều khiển:



Mạch cấp nguồn V.BAT và nguồn khởi động

• Các thành phần cơ bản:

- Đèn ổn áp U804
- Các đèn tạo áp khởi động U801, U811, U806
- Cặp đèn điều khiển U252, D251
- Mạch dao động 13MHz
- IC Vi xử lý CPÚ
- Bộ nhơ Memory
- IC tăng áp U812

• Hoạt động của mạch cấp nguồn:

+ Cấp nguồn cho máy:

- Nguồn V.BAT từ rắc Z176 là rắ cấp nguồn đưa vào chân (24) J151 (là rắ bàn phím đưa đến công tắc phím ON/OFF trên bàn phím.
- Nguồn V.BAT vào chân 1 và chân 3 U804 => ngẫu nhiên có điện áp ra chân 5 U804 đưa tới chân 1 U252.
- DC VOL đi qua cuộn dây F201 vào chân 3 U252 làm U252 thông => áp từ chân 1 ra chân 5 U252 đi tới D251.


- Khi bấm phím ON/OFF trên bàn phím => D252 thông làm cho áp điều khiển đi qua R253 cấp vào các chân số 3 của U801, U806 và U811 (Chân 1 của các đèn này được cấp áp chờ sẵn) => nên 3 đèn này mở thông đưa ra 3 điên áp khởi đông.
- + Chân 5 U801 đưa ra áp khởi động 1 (VXCC) đi qua R624 cấp vào mạch dao động X601 đây là mạch tạo daođộng 13MHz.
- + U806 đưa ra áp khởi động 2 (AVCC) cấp cho IC vi xử lý
- + U811 đưa ra điện áp khởi động 3 (VCC) cung cấp cho Vi xử lý D200 và các bộ nhớ U103, U104, U105, U203.
- Dao động 13MHz qua C615 qua đèn KĐ sửa dạng Q601 cấp vào chân J2 IC Vi xử lý để tạo xung Clock.

Khi Nguồn mở:

- U809 đưa ra áp RST_LCD điện áp Reset cho màn hình LCD.
- U803 đưa ra điện áp cấp cho X600 là bộ dao động VCO và cấp cho IC tổng hợp tần số U603 Cu thể:
- + Chân 1 U803 nhận nguồn chờ B+
- + Chân 3 U803 nhận lệnh ỳư chân 51 U950 (U950 là IC mã âm tần) => điện áp ra chân 5 U803
- Dưới sự điều khiển của DC VOL đèn Q255 thông dẫn trích một phần điện áp Vcc từ U811 đưa qua R256 về N1 U200 (tao áp kiểm tra)
- CPU đưa áp từ B1 về D251 (UP-ON/OFF) để duy trì nguồn.


IC tăng áp U812:

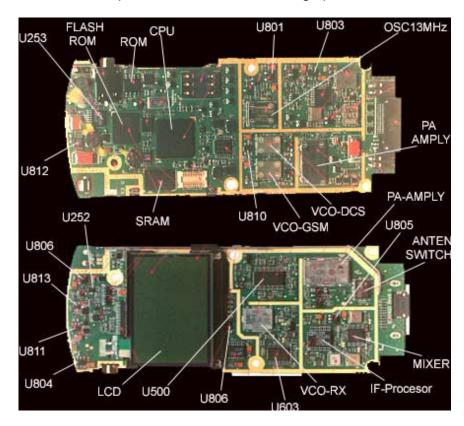- Bình thường V.BAT qua D808 tạo thành B+.
- Khi Pin cạn, áp vào chân 7, 9 U812 rồi tăng áp ra ở chân 1,4,10 tạo thành B+.



Vỉ máv SAMSUNG SHG 2400

• Các điện áp điều khiển kênh thu -phát

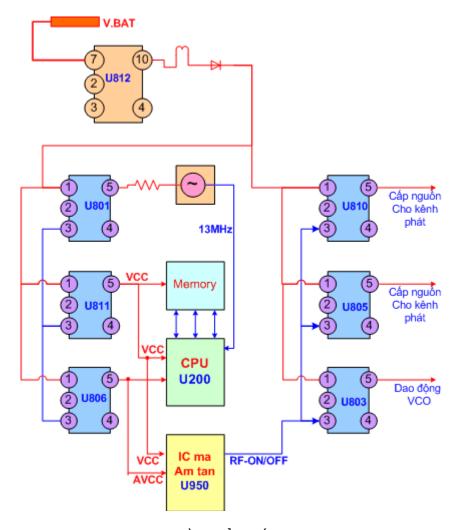


Các điện áp điều khiển khối thu phát

- Khối thu phát được cấp nguồn thông qua các đèn kép **U803**, **U805** và **U810**, lệnh để mở các đèn này lấy từ chân 51 của IC Mã âm tần U950 (chân RF ON/OFF).
- Điện áp ra chân từ chân 5 đèn kép U803 sẽ cung cấp cho mạch dao động VCO là bộ dao động cho kênh thu cả hai băng GSM DCS, và cấp cho IC tổng hợp tần số U603.
- Điện áp ra từ chân 5 đèn kép U805 cung cấp cho các mạch:
- U413 và U414, U406 là các đèn và IC khuếch đại tín hiệu PAC (tự động điều chỉnh công suất phát) băng GSM và DCS.
- U403, U400 là hai đèn khuếch đai tín hiệu điều khiển chuyển mạch Anten.
- IC U300 trộn tần và khuếch đại cao tần.
- IC U301 khuếch đại tín hiệu trung tần và tách song.
- Điện áp ra từ đèn U810 cấp cho IC U500 xử lý tín hiệu phát và các mạch dao động X500 và X501.


3. Chú thích ký hiệu của một số linh kiện trên sơ đồ

Cổng AND

Lý thuyết về cổng AND

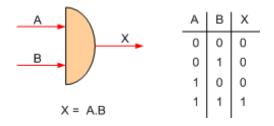

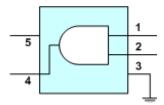
Cổng AND có trong sơ đồ mạch như hình dưới




Chân 4 có điện khi và chỉ khi chân 1 và chân 2 cùng có điện Các linh kiện như trên ở trong mạch là : U900, U901, U902, U903, U904, U906.

• IC khuếch đại thuật toán

Lý thuyết về IC khuếch đại thuật toán

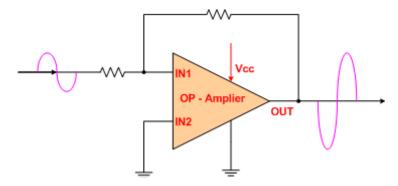


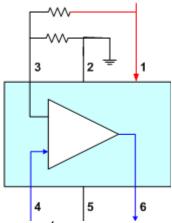Các linh kiện trong sơ đồ mạch sử dụng IC khuếch đại thuật toán là U406, U960, U127, U300, U305.




IC khuếch đại thuật toán

• Ký hiệu của các bộ dao động

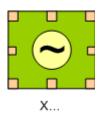


Ký hiệu các bộ dao động VCO hoặc 13MHz

• Ký hiệu các bộ lọc

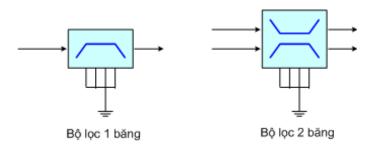

Trên sơ đồ có các bộ lọc như F300, F301, F302, F303, F304, L305.

• Ký hiệu các mạch trộn tần

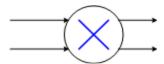

Trên sơ đồ có các mạch trộng tần trong các IC U300, U305.